

## TP 5 CORRIGÉ. VHDL

[Réf. Livre VHDL (Meaudre & all ...)]

### 1. Programme VHDL d'une Bascule RS (asynchrone)

#### RS 1

```
-- rs bascule
entity rs1 is
    port (R,S : in bit;      -- entree
          Q : out bit); -- sortie
end rs1;

architecture behav of rs1 is           -- comportemental
signal etat : bit;
begin
q <= etat;
process (R,S)
begin
    if R='0' and S='0' then
        etat <= etat;                -- mode memoire explicite (memo implicite possible aussi en omettant ce cas)
    elsif R='0' and S='1' then
        etat <= '1';               -- set
    elsif R='1' and S='0' then
        etat <= '0';               -- reset
    elsif R='1' and S='1' then
        etat <= '0';               -- undesirable
    end if;
end process;
end behav;
```

#### RS 2

```
-- rs bascule
entity rs2 is
    port (R,S : in bit;      -- entree
          Q : out bit); -- sortie
end rs2;

architecture behav of rs2 is           -- comportemental
signal etat : bit;
begin
q <= etat;
process (R,S)
begin
    if R='0' and S='1' then
        etat <= '1';               -- set
    elsif R='1' and S='0' then
        etat <= '0';               -- reset
    elsif R='1' and S='1' then
        etat <= '0';               -- undesirable
    end if;
end process;
end behav;
```

-- mode memoire R='0' and S='0' implicite (memorisation)

## 2. Programme VHDL d'une Bascule D (>0 edge triggered)

### D edge 1

```
-- dedge      bascule D +edge (appelee communement bascule D)
entity dedge1 is
    port (D,clock : in bit;      -- entree + horloge
          Q : out bit); -- sortie
end dedge1;

architecture primitive of dedge1 is
begin
    process
    begin
        wait until clock = '1';           -- front montant
        Q <= D;
    end process;
end primitive;
```

### D edge 2

```
-- dedge      bascule D +edge (appelee communement bascule D)
entity dedge2 is
    port (D,clock : in bit;      -- entree + horloge
          Q : out bit); -- sortie
end dedge2;

architecture primitive of dedge2 is
begin
    process(clock)      -- le process ne reagit qu'au signal d'horloge
    begin
        if (clock 'event and clock ='1') then           -- front montant
            Q <= D;
        end if;
    end process;
end primitive;
```

## 3. Programme VHDL d'une Bascule T (>0 edge triggered)

La bascule T considérée a, en plus de l'entrée d'horloge (clock), une entrée de validation T.  
 La sortie Q de la bascule T passe de 0 à 1 pour T=1 et clock active.  
 La sortie Q de la bascule T reste à 0 pour T=0 et clock active.  
 La sortie Q de la bascule T passe de 1 à 0 pour T=1 et clock active.  
 La sortie Q de la bascule T reste à 1 pour T=0 et clock active.  
 Si clock est inactive, la sortie Q de la bascule T reste à l'état antérieur.

```
-- Bascule T edge (+edge triggered (front montant))
ENTITY tedge IS
    PORT (T, clock : IN BIT;      -- entree
          s : OUT BIT); -- sortie
END tedge;

ARCHITECTURE primitive OF tedge IS
SIGNAL etat : BIT;
BEGIN
    s <= etat;
    PROCESS
    BEGIN
        WAIT UNTIL clock = '1';           -- front montant d'horloge
        IF (T = '1') THEN
            etat <= not etat;
        END IF;
    END PROCESS;
END primitive;
```

## 4. Programme VHDL d'une Bascule JK (>0 edge triggered)

### JK Table de vérité

```
-- Bascule JK d'apres la table de verite (+edge triggered (front montant))
entity jk1 is
    port (j,k,clock : in bit;      -- entree
          q : out bit);   -- sortie
end jk1;

architecture primitive of jk1 is
signal etat : bit;
begin
process
begin
    wait until clock = '1';           -- front montant
    if (j='1' and k='1') then
        etat <= not etat;
    elsif (j='1' and k='0') then
        etat <= '1';
    elsif (j='0' and k='1') then
        etat <= '0';
    -- le cas j='0' et k='0' n'est pas renseigne pour sequentiel (memorisation)
    end if;
end process;
q <= etat;
end primitive;
```

### JK Automate

```
-- Bascule JK d'apres l'automate (+edge triggered (front montant))
entity jk2 is
    port (j,k,clock : in bit;      -- entree
          q : out bit);   -- sortie
end jk2;

architecture primitive of jk2 is
signal etat : bit;
begin
process
begin
    wait until clock = '1'; -- front montant
    if (j='1' and etat='0') then
        etat <= '1';
    elsif (k='1' and etat='1') then
        etat <= '0';
    -- les autres cas de figure d'entrees ne sont pas renseignes pour sequentiel (memorisation)
    end if;
end process;
q <= etat;
end primitive;
```

## JK Etat interne

```
-- Bascule JK a partir de l'état interne de la bascule et non plus des commandes j et k (+edge triggered)
entity jk3 is
    port (j,k,clock : in bit;      -- entrée
          q : out bit);     -- sortie
end jk3;

architecture primitive of jk3 is
    signal etat : bit;
begin
    q <= etat;
    process
        begin
            wait until clock = '1';      -- front montant
            case etat is
                when '0' =>
                    if (j='1') then
                        etat <= '1';
                    end if;
                when '1' =>
                    if (k='1') then
                        etat <= '0';
                    end if;
            end case;           -- les autres cas d'entrées ne sont pas renseignés pour séquentiel (mémorisation)
        end process;
    end primitive;
```

## JK Etat interne (variante)

```
-- Bascule JK a partir de l'état interne de la bascule et non plus des commandes j et k (variante) (+edge)
entity jk4 is
    port (j,k,clock : in bit;      -- entrée
          q : out bit);     -- sortie
end jk4;

architecture primitive of jk4 is
    signal etat : bit;
begin
    q <= etat;
    process(clock)
        begin
            if (clock = '1' and clock 'event) then      -- front montant
                case etat is
                    when '0' =>
                        if (j='1') then
                            etat <= '1';
                        end if;
                    when '1' =>
                        if (k='1') then
                            etat <= '0';
                        end if;
                end case;           -- les autres cas d'entrées ne sont pas renseignés pour séquentiel (mémorisation)
            end if;
        end process;
    end primitive;
```

---